

Student Name: Karahan Sarıtaş
Student ID: 2018400174

CMPE 240 2021 Experiment 1 Preliminary Work

Truth Table

#	x2	x1	x0	r
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	0

Sum of Products (SOP)

$$r = X_2'X_1X_0' + X_2X_1'X_0' + X_2X_1'X_0$$

Minimized SOP

$$\begin{aligned} r &= X_2'X_1X_0' + X_2(X_1'X_0' + X_1'X_0) \\ &= X_2'X_1X_0' + X_2(X_1'(X_0' + X_0)) \\ &= X_2'X_1X_0' + X_2(X_1'.1) \\ &= X_2'X_1X_0' + X_2X_1' \end{aligned}$$

[Distributive]
[Distributive]
[Complement]
[Identity]

Student Name: Karahan Saritaş

Student ID: 2018400174

Product of Sums (POS)

$$r = (X_2 + X_1 + X_0) (X_2 + X_1 + X_0') (X_2 + X_1' + X_0') (X_2' + X_1' + X_0) (X_2' + X_1' + X_0')$$

Minimized POS

$$\begin{aligned} r &= (X_2 + X_1 + X_0 X_0') (X_2 + X_1' + X_0') (X_2' + X_1' + X_0) (X_2' + X_1' + X_0') && \text{[Distributive]} \\ &= (X_2 + X_1 + 0) (X_2 + X_1' + X_0') (X_2' + X_1' + X_0) (X_2' + X_1' + X_0') && \text{[Complement]} \\ &= (X_2 + X_1) (X_2 + X_1' + X_0') (X_2' + X_1' + X_0) (X_2' + X_1' + X_0') && \text{[Identity]} \\ &= (X_2 + X_1) (X_2 + X_1' + X_0') (X_2' + X_1' + X_0 X_0') && \text{[Distributive]} \\ &= (X_2 + X_1) (X_2 + X_1' + X_0') (X_2' + X_1' + 0) && \text{[Complement]} \\ &= (X_2 + X_1) (X_2 + X_1' + X_0') (X_2' + X_1') && \text{[Identity]} \\ &= (X_2 + X_1 (X_1' + X_0')) (X_2' + X_1') && \text{[Distributive]} \\ &= (X_2 + X_1 X_1' + X_1 X_0') (X_2' + X_1') && \text{[Distributive]} \\ &= (X_2 + 0 + X_1 X_0') (X_2' + X_1') && \text{[Complement]} \\ &= (X_2 + X_1 X_0') (X_2' + X_1') && \text{[Identity]} \\ &= (X_2 + X_1) (X_2 + X_0') (X_2' + X_1') && \text{[Distributive]} \end{aligned}$$

Circuit

