

**Student Name: Karahan Saritaş**  
**Student ID: 2018400174**

*CMPE 240 2021 Experiment 2 Preliminary Work*

**Truth Table**

#	x3	x2	x1	x0	y
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	0

**List of components used in the design:**

1. 4x1 Multiplexer
2. AND Gate
3. XOR Gate

Student Name: Karahan Saritaş  
Student ID: 2018400174

### Circuit

